



Rodrigo Oropeza Estrada

Universidad del Caribe

190300432

Organización y diseño de computadoras

Profesor: Tuxtter

Tarea circuitos digitales

Ing. Datos e Inteligencia Organizacional

4to Semestre

Tarea #990 Realizar el siguiente ejercicio en el simulador de circuitos digitales

$$Q = (\text{NOT}(C) * \text{NOT}(B) * A) + (\text{NOT}(C) * B * A) + (C * B * \text{NOT}(A)) + (C * B * A)$$

