

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Rodrigo Oropeza Estrada

190300432

Ing. Datos e Inteligencia Organizacional

Profesor: Tuxtter


Universidad del Caribe

Organización y diseño de computadoras

Tarea #991 circuitos digitales

4to semestre


1. And 2 entradas x4

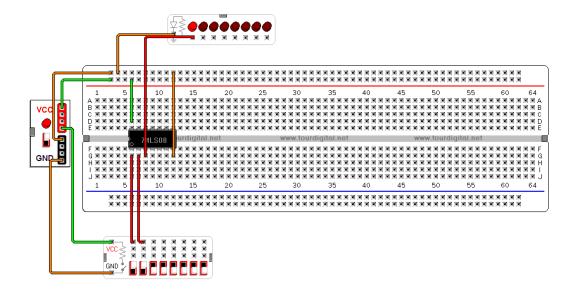

Р


Р	Q	V
1	1	1
0	0	0
0	1	0
0	0	0

2. And 3 entradas (x3)

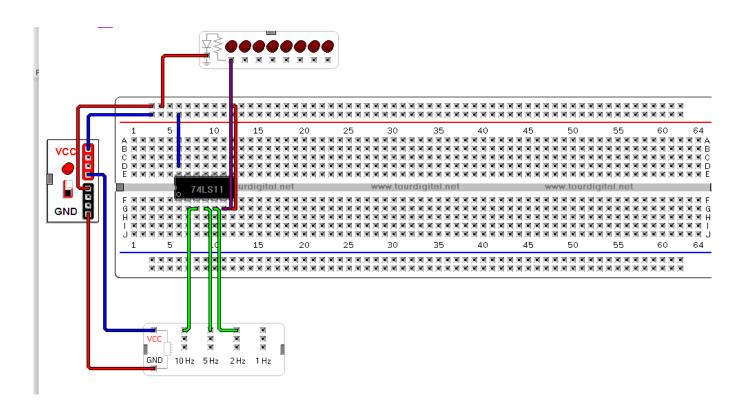


Р	Q	R	S
1	1	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

3. And de 4 entradas x2

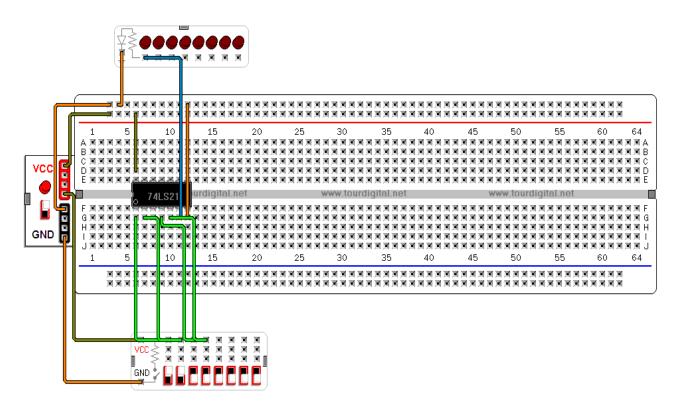


Р	Q	R	S	RES
1	1	1	1	1
1	1	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	0	0	0
1	0	1	1	0
1	0	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0

4. Nand de 2 entradas x 4

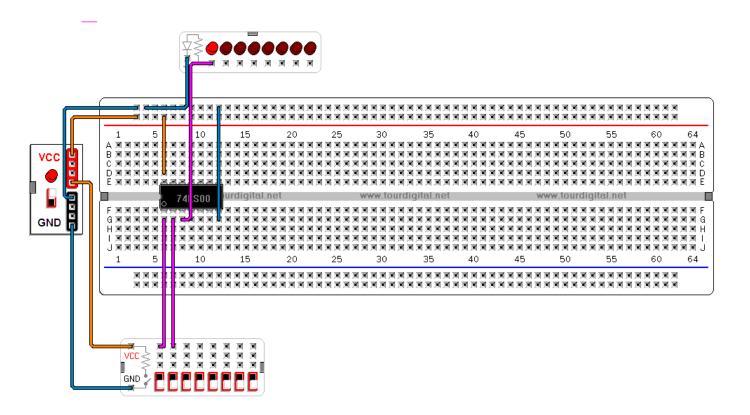


Р	Q	RES
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

5. Nand 3 entradas x3

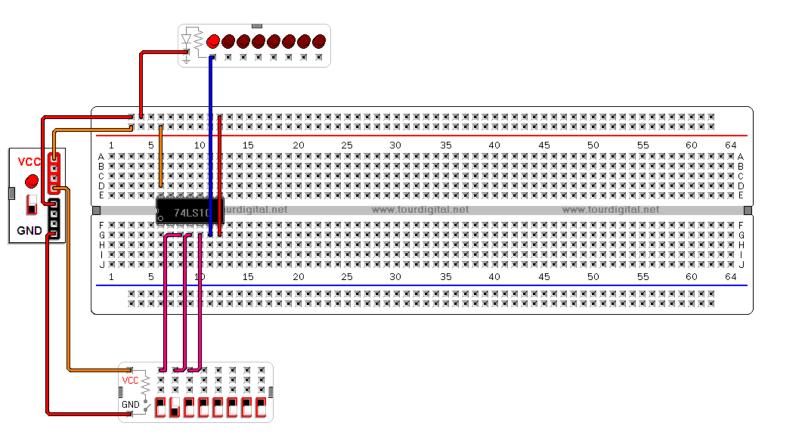


Р	Q	S	RES
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	1

6. Nand de 4 entradas x2

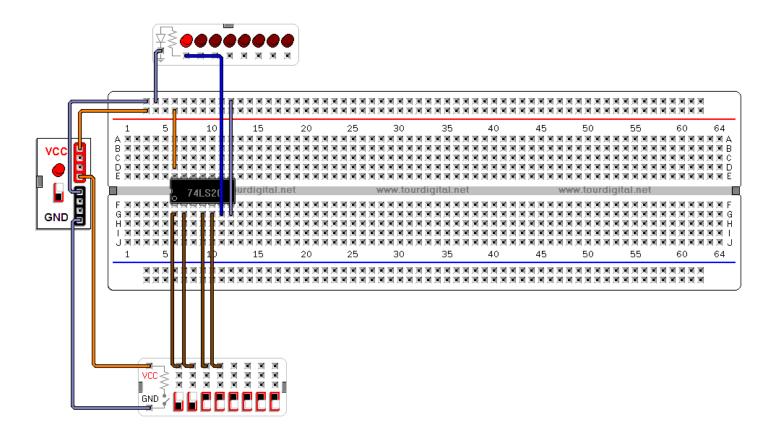


Р	Q	R	S	RES
1	1	1	1	0
1	1	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	1
0	1	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	0	0	1
0	0	1	1	1
0	0	1	0	1
0	0	0	1	1
0	0	0	0	1

7. Nand 8 entradas

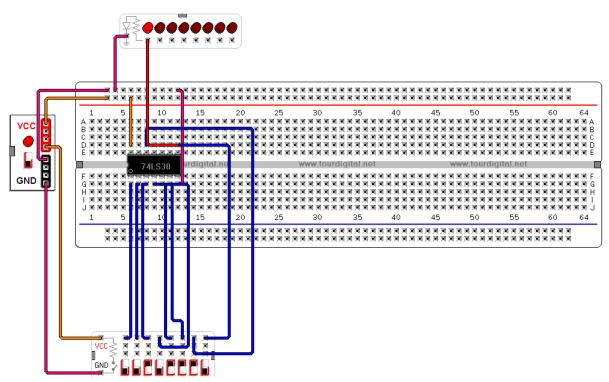


Р	Q	R	S	T	U	V	W	RES
1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1

8. Nand de 13 entradas

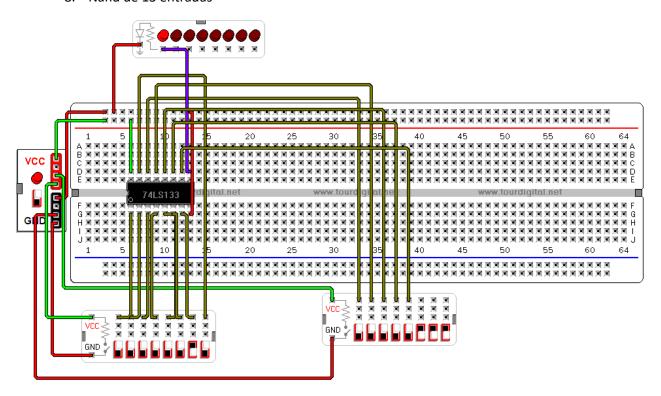


Р	Q	R	S	T	U	٧	W	E	F	0	L	N	RES
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

9. Not x6

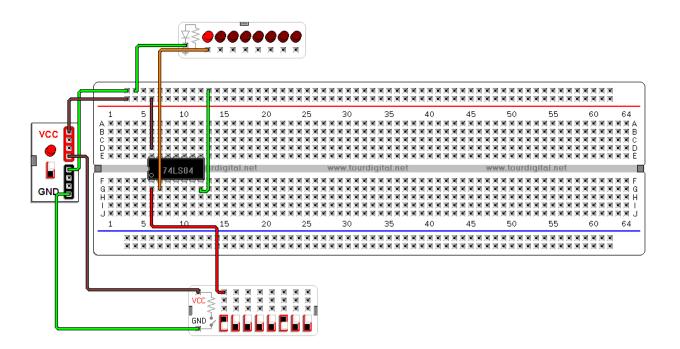


Q	RES
1	0
0	1

10. Nor 2 entradas x4

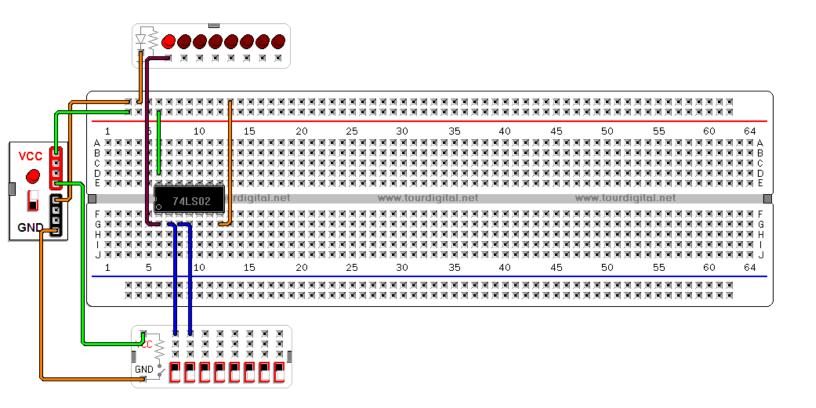


Р	Q	RES
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

11. Nor de 3 entradas x3

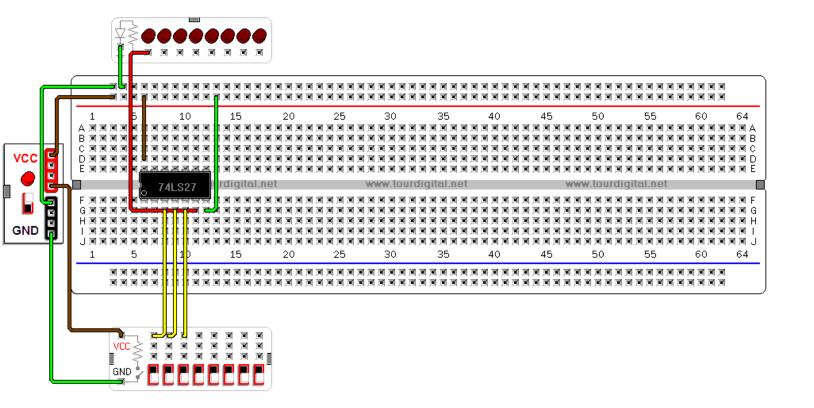


Р	Q	R	RES
1	1	1	0
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	0
0	1	1	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

12. Nor de 5 entradas

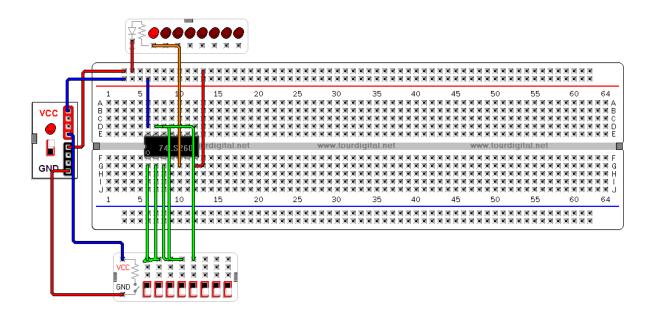


Р	Q	R	S	Т	RES
1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1

13. Or 2 entradas

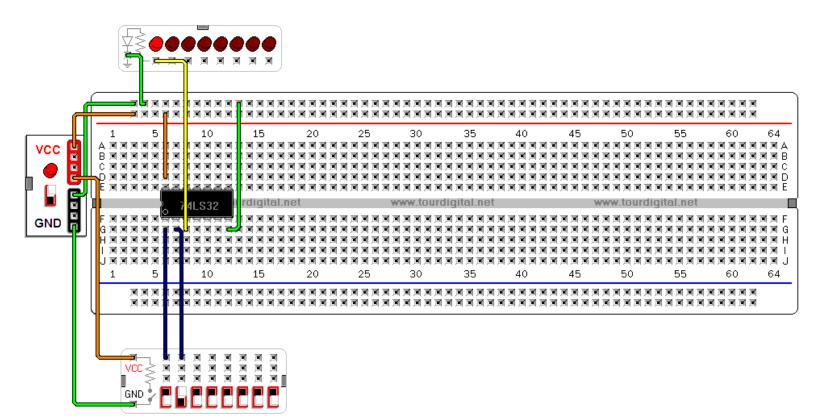

Р	Q	P+Q
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

14. Xor de 2 entradas

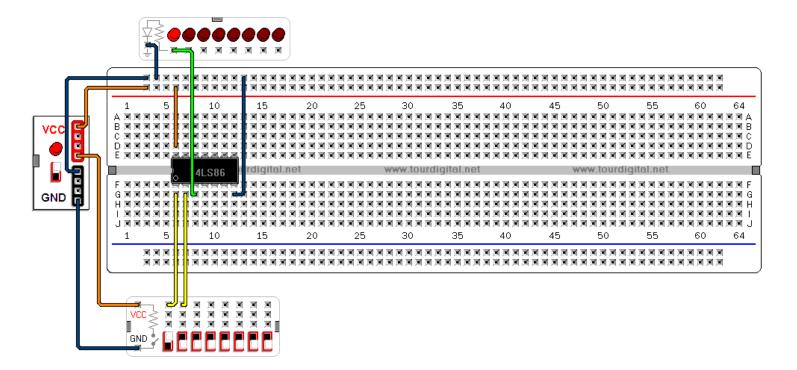

Р	Q	P+Q
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0